

# 本科实验报告

课程名称:	单片机原理与接口技术 B
实验项目:	指示灯和数码管的中断控制
实验地点:	行勉楼 C410
专业班级:	<u>物联网 1501</u> 学号: <u>2015001965</u>
学生姓名:	高磊
指导教师:	马建芬

2018年 6月10日


### 实验名称: 指示灯和数码管的中断控制 | 实验时间: 2018/6

### 实验目的和内容:

掌握外部中断的工作原理,学会中断程序设计。

- 1、按照教材图,绘制实验四电路原理图;
- 2、要求采用外部中断原理完成本次实验,其中按键 K1、K2 均设置为下降沿触发方式,自然优先级;
- 3、编写 C51 程序实现如下功能: 开机后 D1 灭灯, LED1 黑屏, 随后单击 K1→ D1 状态反转, 单击 K2 →LED1 从 0 开始循环显示  $0 \sim F$  字符。
- 4、观察仿真结果,完成实验报告

### 电路原理图:

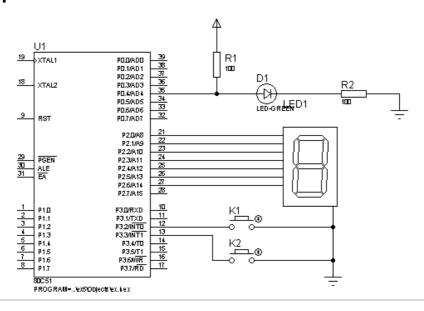


#### C51 程序

```
#include "reg51.h"
char led_mod[] =
{0x3f,0x06,0x5b,0x4f,0x66,0x6d,0x7d,0x07,0x7f,0x6f,0x77,0x7c,0x5
8,0x5e,0x79,0x71};
sbit p0_4 = P0^4;
void delay(unsigned int time)
{
    unsigned char j;
    for(j=255;time>0;time--)
        for(;j>0;j--);
}

key0() interrupt 0 {
    p0_4 = !p0_4;
}
```

```
key1() interrupt 2 {
 unsigned char i;
   while(1){
       if(i > = 16)
          i\% = 16;
       else{
          P2 = led mod[i];
          i++;
          delay(35000);
       }
   }
}
void main()
{
    IT0=1;
   TCON = 0x05;
    IE = 0x85;
    P2 = 0x00;
    p0 \ 4 = 0;
    while(1);
```

## 仿真运行结果:

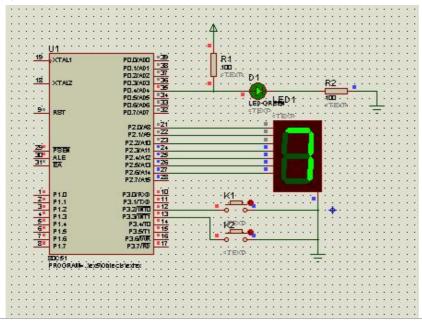

#### 心得与体会:

通过本实验,我掌握了中断的响应过程以及终端函数的编写方法。要使中断函数正确运行必须开中断。要使开机后 D1 灭灯,LED1 黑屏,可以使 P2 = 0x00;  $p0^4 = 0$ ;以完成实验要求。



# 本科实验报告

课程名称:	单片机原理与接口技术 B
实验项目:	电子秒表显示器
实验地点:	行勉楼 C410
专业班级:	<u>物联网 1501</u> 学号: <u>2015001965</u>
学生姓名:	高磊
指导教师:	

2018年 6月10日


实验名称: 电子秒表显示器 实验时间: 2018/6

### 实验目的和内容:

掌握定时/计数器的中断法工作原理, 熟悉 C51 编程与调试方法

- 1、实验电路原理图如下图所示。程序开始时显示"00"; 当 1s 产生时, 秒计数加
- 1; 秒计数到 59 后, 自动从"00"开始。
- 2、采用 12MHz 晶振频率, T0 定时方式 1、50ms 定时中断法编程 (1s 需要经过 20 软循环)
- 3、提交实验报告:原理图,编程分析,源程序(含注释语句),调试过程描述,运行效果图,结论与体会。

### 电路原理图:

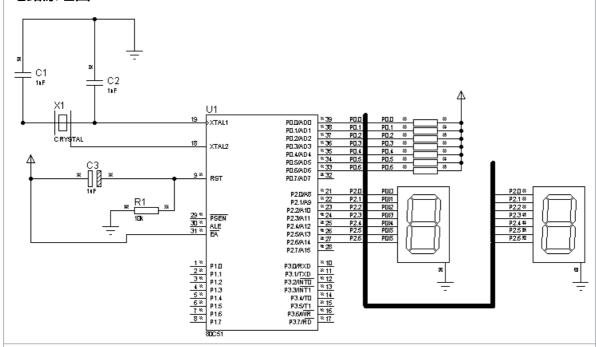


### C51 程序

```
#include "reg51.h"
char led_mod[] =
    {0x3f,0x06,0x5b,0x4f,0x66,0x6d,0x7d,0x07,0x7f,0x6f};

int count = 0;
int time = 0;
timer0 () interrupt 1 {
    TH0 = 0x3c;
    TL0 = 0xb0;
    if(++time==20){
        time = 0;
        count++;
    }
}
```

```
if(count<60){
          P0 = led_mod[count/10];
          P2 = led_mod[count%10];
       }
       else{
          count = 0;
   }
}
void main ()
{
   TH0 = 0x3c;
   TL0 = 0xb0;
   TMOD = 0x01;
   IE = 0x82;
   P0 = led mod[count/10];
   P2 = led mod[count%10];
   TCON = \overline{0} \times 10;
   while(1);
```

# 仿真运行结果:

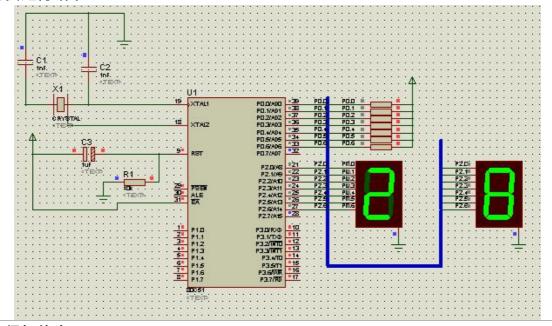

## 心得与体会:

通过本实验,我掌握了定时/计数器的中断法工作原理与编写定时中断程序的步骤。在此实验中,由于最大计时远远不及 1s,所以采用定时中断与软件技术联合计时达成实验目的。